 


3. 순차 논리 회로 설계

- 순차논리회로는 여러 개의 F/F과 궤환경로를 가지는 조합논리회로로 구성
feedback

3.1 latch 회로 설계 : 일종의 기억 회로



1) 기본 기억 회로



- 왼쪽회로에서 초기상태를 A=1, Q=1이라 가정하고, A를 '0'으로 바꾸면 Q는 '0'인 상태가 되고 궤환회로를 제거하지 않으면 이 상태는 계속 유지.
- 오른쪽회로에서 초기상태를 A=0, Q=0이라 가정하고, A=1로 바꾸면, Q=1인 상태로 되어 궤환회로를 제거하지 않으면 이 상태를 계속 유지.

2) RS-latch 회로 : R - reset, S - set.


(1) NOR gate로 구성

  

입력		출력		출력상태
R	S	Q_{t+1}	\overline{Q}_{t+1}	
0	0	Q_t	\overline{Q}_t	무변화
0	1	1	0	set
1	0	0	1	reset
1	1	0	0	사용금지

<pre> module NOR_LATCH(R, S, Q, Q_bar); input R, S; output Q, Q_bar; nor U1 (Q, R, Q_bar); nor U2 (Q_bar, S, Q); endmodule </pre>	<pre> module NOR_LATCH_1(R, S, Q, Q_bar); input R, S; output Q, Q_bar; reg Q; assign Q_bar = ~Q; always @(R or S) case({R,S}) 2'b01 : Q<=1; 2'b10 : Q<=0; default : Q<=Q; endcase endmodule </pre>
---	---

(2) NAND gate로 구성


 


```

module NAND_LATCH(bR, bS, Q, Q_bar);
    input bR, bS;
    output Q, Q_bar;
    nand U1 (Q, bS, Q_bar);
    nand U2 (Q_bar, bR, Q);
endmodule

```

3) Enable 단자가 있는 RS-latch 회로

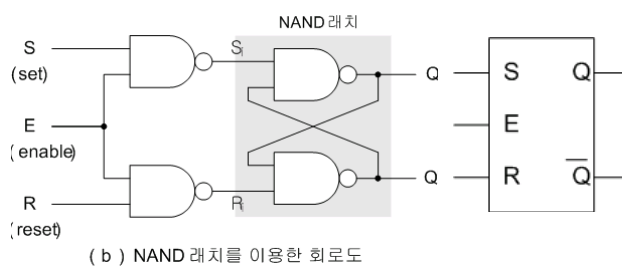 

입력			출력		출력상태
E	R	S	Q_{t+1}	$\overline{Q_{t+1}}$	
0	X	X	Q_t	$\overline{Q_t}$	무변화
1	0	0	Q_t	$\overline{Q_t}$	무변화
1	0	1	1	0	set
1	1	0	0	1	reset
1	1	1	0	0	사용금지

```

module NOR_LATCH_E(E,R,S,Q, Q_bar);
    input E, R, S;
    output Q, Q_bar;
    and U0 (X0, S, E);
    and U1 (X1, R,E);
    nor U2 (Q_bar, X0, Q);
    nor U3 (Q, X1, Q_bar);
endmodule


```

```

module NAND_LATCH_E(E,R,S,Q, Q_bar);
    input E, R, S;
    output Q, Q_bar;
    nand U0 (X0, R, E);
    nand U1 (X1, S, E);
    nor U2 (Q_bar, X0, Q);
    nor U3 (Q, X1, Q_bar);
endmodule

```

 4) D-latch 회로 : 저장장치로서 1bit 논리의 처리 및 저장이 가능.




```
module D_LATCH_E(E, D, Q, Q_bar);
    input E, D;
    output Q, Q_bar;
    reg Q, Q_bar;

    always @(D or E)
```

```
begin
    if(E)
        begin
            Q<=D;
            Q_bar<=~D;
        end
    end
endmodule
```

 3.2 플립플롭(flip-flop) 설계

- clock : 일반적으로 그림과 같이 시간에 따라 0과 1 값을 주기적으로 반복하여 갖는 신호.



always 문의 이벤트 신호

-상승 에지

always @(posedge 클럭 이름)

-하강 에지

always @(negedge 클럭 이름)

- F/F : clock 신호에 의해 입력 신호에 의한 출력을 얻을 수 있는 회로.
clock이 인가되기 전에는 이전 상태를 그대로 유지하는 기억 회로.

- F/F 사용 시 주의할 점

① 클럭 검출의 에지에 벡터의 인덱스는 사용불가.

```
always @ (posedge CLK[1]) // error
```

② set/reset 조건에는 벡터의 비트는 사용불가.

```
always @ (posedge CLK)
```

```
if(RESET[1]) // error
```

...

③ set/reset 조건에 복잡한 수식 사용불가.

```
always @ (posedge CLK)
```

```
if(RESET == (2-1)) // error
```

...

④ 'if'문은 'always'문 블록의 처음에 있어야만 함.

```
always @ (posedge CLK)
```

...

```
// error
```

```
if(RESET)
```


...

1) RS-F/F

- RS latch : 입력의 변화에 의해 출력이 결정 => 비동기식 회로.

- RS-F/F : 입력이 변하더라도 CLK이 인가되지 않으면 출력의 변화가 없는 동기식 회로. (반드시 CLK이 인가되어야만 출력이 변화.)


① RS-F/F

 

CLK	R	S	Q_{t+1}	S	R	Q_t	Q_{t+1}
↑	0	0	Q_t	0	0	0	0
↑	0	1	1	0	0	1	1
↑	1	0	0	0	1	0	0
↑	1	1	불허	0	1	1	0
↓	x	x	Q_t	1	0	0	1
				1	0	1	1
				1	1	0	x
				1	1	1	x

$R \ Q_t$	00	01	11	10
S				
0	0	1	0	0
1	1	1	x	x

$$Q_{t+1} = S + \bar{R}Q_t$$

 

```
module RS_FF_1(CLK, R, S, Q, Q_bar);
    input CLK, R, S;
    output Q, Q_bar;
    reg Q, Q_bar;
    always @(posedge CLK)
        case({R,S})
            2'b01 : begin Q<=1; Q_bar<=0; end
            2'b10 : begin Q<=0; Q_bar<=1; end
            default : begin Q<=Q; Q_bar<=Q_bar; end
        endcase
endmodule
```

```
module RS_FF_2(CLK, R, S, Q, Q_bar);
    input CLK, R, S;
    output Q, Q_bar;
    reg Q, Q_bar;
    always @(posedge CLK)
        begin
            Q <= S | (~R & Q);
            Q_bar <= ~(S | (~R & Q));
        end
endmodule
```

```

module RS_FF(CLK, R, S, Q, Q_bar);
    input R, S, CLK;
    output Q, Q_bar;
    reg Q, Q_bar;
    always @(posedge CLK)
        casex({R,S})
            2'b00 : begin Q<=Q; Q_bar = ~Q; end
            2'b01 : begin Q<=1'b1; Q_bar = 1'b0; end
            2'b10 : begin Q<=1'b0; Q_bar = 1'b1; end
            2'b11 : begin Q<=1'bx; Q_bar = 1'bx; end
        endcase
endmodule

```

② Preset 단자와 clear 단자를 가진 RS-F/F

- preset : 입력에 관계없이 출력이 '1'이 되도록 함.
- clear : 입력에 관계없이 출력이 초기화('0')가 되도록 함.

```

module RS_FF_RE_CL(CLK, PRESET, CLR, R, S, Q, Q_bar);
    input CLK, R, S, PRESET, CLR;
    output Q, Q_bar;
    reg Q, Q_bar;
    always @(posedge CLK or posedge PRESET or posedge CLR)
        if(PRESET) begin Q<=1; Q_bar<=0; end
        else if(CLR) begin Q<=0; Q_bar <=1; end
        else begin
            Q <= S|(~R & Q);
            Q_bar <= ~(S|(~R & Q));
        end
    end
endmodule

```

```


module RS_FF_RE_CL_1(CLK, PRESET, CLR, R, S, Q, Q_bar);
    input CLK, R, S, PRESET, CLR;
    output Q, Q_bar;
    reg Q, Q_bar;
    always @(posedge CLK)
        if(PRESET) begin Q<=1; Q_bar<=0; end
        else if(CLR) begin Q<=0; Q_bar <=1; end
        else begin
            Q <= S|(~R & Q);
            Q_bar <= ~(S|(~R & Q));
        end
    end
endmodule

```

3) JK-F/F

- RS-F/F의 사용금지부분(R=S=1)이 토글로 동작하도록 개선한 F/F.

① JK-F/F

 

J	K	Q_{t+1}	상태	J	K	Q_t	Q_{t+1}
0	0	Q_t	무변화	0	0	0	0
0	1	0	reset	0	0	1	1
1	0	1	set	0	1	0	0
1	1	$\overline{Q_t}$	토글	0	1	1	0
				1	0	0	1
				1	0	1	1
				1	1	0	1
				1	1	1	0

$K \backslash Q_t$	00	01	11	10
J				
0	0	1	0	0
1	1	1	0	1

$$Q_{t+1} = J\overline{Q_t} + \overline{K}Q_t$$

```

module JK_FF(CLK, J, K, Q, Q_bar);
    input CLK, J, K;
    output Q, Q_bar;
    reg Q, Q_bar;
    always @(posedge CLK)
        case({J,K})
            2'b00 : begin Q<=Q; Q_bar<=Q_bar; end
            2'b01 : begin Q<=0; Q_bar<=1; end
            2'b10 : begin Q<=1; Q_bar<=0; end
            2'b11 : begin Q<=~Q; Q_bar<=~Q_bar; end
        endcase
endmodule



```

```

module JK_FF_1(CLK, J, K, Q, Q_bar);
    input CLK, J, K;
    output Q, Q_bar;
    reg Q, Q_bar;
    always @(posedge CLK)
        begin
            Q <= (J & ~Q) | (~K & Q);
            Q_bar <= ~(J & ~Q) | (~K & Q);
        end
endmodule

```

② NAND gate를 이용한 JK-F/F

  

```

module JK_FF_2 (CLK, J, K, Q, Q_bar);
    input CLK, J, K;
    output Q, Q_bar;
    reg Q, Q_bar;
    always @(negedge CLK)
        case({J,K})
            2'b00 : begin Q<=Q; Q_bar<=Q_bar; end
            2'b01 : begin Q<=0; Q_bar<=1; end
            2'b10 : begin Q<=1; Q_bar<=0; end
            2'b11 : begin Q<=~Q; Q_bar<=~Q_bar; end
        endcase
endmodule

```

③ Preset 단자와 clear 단자를 가진 JK-F/F

```

module JK_FF_PR_CLR(PR, CLR, CLK, J, K, Q, Q_bar); // 비동기식
    input PR, CLR, CLK, J, K;
    output Q, Q_bar;

```

```


reg Q, Q_bar;
always @(posedge CLK or negedge PR or negedge CLR)
  if(!PR)      begin Q<=1; Q_bar<=0; end
  else if(!CLR) begin Q<=0; Q_bar<=1; end
  else
    case({J,K})
      2'b00 : begin Q<=Q; Q_bar<=Q_bar; end
      2'b01 : begin Q<=0; Q_bar<=1; end
      2'b10 : begin Q<=1; Q_bar<=0; end
      2'b11 : begin Q<=~Q; Q_bar<=~Q_bar; end
    endcase
endmodule

module JK_FF_PR_CL_1(PR, CLR, CLK, J, K, Q, Q_bar); // 동기식
  input PR, CLR, CLK, J, K;
  output Q, Q_bar;
  reg Q, Q_bar;
  always @(posedge CLK)
    if(!PR)      begin Q<=1; Q_bar<=0; end
    else if(!CLR) begin Q<=0; Q_bar<=1; end
    else
      case({J,K})
        2'b00 : begin Q<=Q; Q_bar<=Q_bar; end
        2'b01 : begin Q<=0; Q_bar<=1; end
        2'b10 : begin Q<=1; Q_bar<=0; end
        2'b11 : begin Q<=~Q; Q_bar<=~Q_bar; end
      endcase
endmodule

```

 4) master-slave JK-F/F

- JK-F/F은 피드백으로 인해 입력을 변화시킬 수 있고 변화된 입력에 의해 또다시 출력이 변화하는 문제가 있음. 해결책 : master-slave JK-F/F
- 회로는 입력단의 F/F은 클럭의 상승에지에서 동작하고 슬레이브는 하강에지에서 동작하도록 구성.




```

module JK_MS_FF(CLK, J, K, Q0, Q_bar0, Q, Q_bar);
  input CLK, J, K;
  output Q0, Q_bar0, Q, Q_bar;
  reg Q0, Q_bar0, Q, Q_bar;
  always @(posedge CLK)
    case({J,K})
      2'b01 : begin Q0<=0; Q_bar0<=1; end
      2'b10 : begin Q0<=1; Q_bar0<=0; end
      2'b11 : begin Q0<=~Q; Q_bar0<=~Q_bar; end
    endcase
  always @(negedge CLK)
    case({Q0,Q_bar0})
      2'b01 : begin Q<=0; Q_bar<=1; end
      2'b10 : begin Q<=1; Q_bar<=0; end
      2'b11 : begin Q<=~Q0; Q_bar<=~Q_bar0; end
    endcase
endmodule

```

 5) D-F/F : RS-F/F나 JK-F/F의 입력단자를 하나로 만든 F/F.



```

module D_FF(CLK, D, Q, Q_bar);
    input CLK, D;
    output Q, Q_bar;
    reg Q, Q_bar;
    always @(negedge CLK )
        if(D) begin Q<=1; Q_bar<=0; end
        else begin Q<=0; Q_bar<=1; end
endmodule

module D_FF_PR_CL(CLK, PR, CLR, D, Q, Q_bar); // preset, clear 추가
    input CLK, D, PR, CLR;
    output Q, Q_bar;
    reg Q, Q_bar;
    always @(negedge CLK or negedge PR or negedge CLR)
        if(!PR) begin Q<=1; Q_bar<=0; end
        else if (!CLR) begin Q<=0; Q_bar<=1; end
        else begin Q<=D; Q_bar<=~D; end
endmodule

```


6) T(toggle)-F/F



<pre> module T_FF(CLK, T, Q, Q_bar); input CLK, T; output Q, Q_bar; reg Q, Q_bar; always @(posedge CLK) if(!T) begin Q<=Q; Q_bar<=~Q; end else begin Q<=~Q; Q_bar<= Q; end endmodule </pre>	<p>다음의 두 소스는 각각 reset 신호와 set 신호가 있는 경우에 대한 것이다.</p>
<pre> module T_FF_RESET(CLK, RESET, Q, Q_bar); input CLK, RESET; output Q, Q_bar; reg Q, Q_bar; always @(negedge CLK or negedge RESET) if(!RESET) begin Q<=0; Q_bar<=1; end else begin Q<=~Q; Q_bar<= Q; end endmodule </pre>	<pre> module T_FF_SET(CLK, SET, Q, Q_bar); input CLK, SET; output Q, Q_bar; reg Q, Q_bar; always @(negedge CLK or negedge SET) if(!SET) begin Q<=1; Q_bar<=0; end else begin Q<=~Q; Q_bar<= Q; end endmodule </pre>

3.3 Register 회로 설계

1) 병렬 레지스터

 

- 레지스터 소거(clear)는 F/F의 reset을 통해 이루어짐.


입력신호				출력신호
\overline{RESET}	E	CLK	Data	Y
0	x	x	x	0
1	0	x	x	Y
1	1	↑	I	I
1	1	↓	I	Y

```

module RESISTER_P(CLK, RESET, E, I, Y);
  input CLK, RESET, E;
  input [3:0] I;
  output [3:0] Y;
  reg [3:0] Y;
  always @(posedge CLK or negedge RESET)
    if(!RESET) Y<= 4'b0000;
    else if (E) Y<= I;
    else Y<=4'b0000;
endmodule

```

2) 시프트 레지스터

 

```

module RESISTER_S(CLK, RESET, SI, Y);
  input CLK, RESET, SI;
  output [3:0] Y;
  reg [3:0] Y;
  always @(posedge CLK or negedge RESET)
    if(!RESET) Y<=0;
    else Y<={Y,SI};
endmodule

```

```

module RESISTER_S_1(CLK, RESET, SI, Y);
  input CLK, RESET, SI;
  output [3:0] Y;
  reg [3:0] Y;
  always @(posedge CLK or negedge RESET)
    if(!RESET) Y<=0;
    else begin Y<= Y<<1; Y[0]<= SI; end
endmodule

```

3.4 카운터 설계


- 클럭 인가 방식에 따라

- = 비동기식 카운터 : 입력 클럭 펄스가 앞단의 출력값에 영향을 받아 동작.
- = 동기식 카운터 : 각 단의 클럭을 동시에 동기시키는 방식.
- = 결합형 카운터 : 동기식과 비동기식을 결합한 형태.

- 계수 방식에 따라
 - = 2^n 진 카운터 : 2비트 2진 카운터(4)/ 3비트 2진 카운터(8)/...
 - = 모듈러스 카운터 : 귀환펄스/리셋/직접 리셋을 이용.
 - = 시프트 카운터 : 링 카운터, 존슨 카운터.

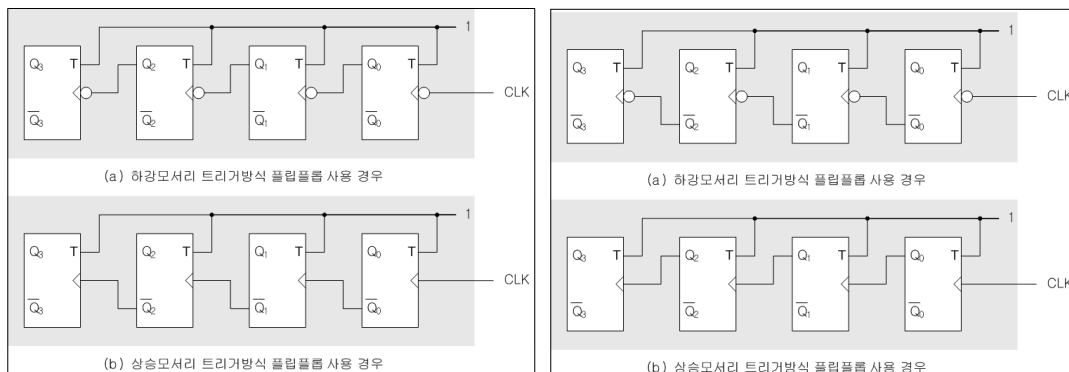1) 비동기식 2진 카운터 (2^n 진 카운터)

- 업 카운터 : 전단의 출력 Q 를 다음 단의 하강 클럭이나, 전단의 출력 \bar{Q} 를 다음 단의 상승 클럭에 인가.
- 다운 카운터 : 업 카운터의 반대로 연결.



업 카운터

업 카운터	업 카운터	업 카운터	업 카운터
Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

다운 카운터	다운 카운터	다운 카운터	다운 카운터
Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
1	1	1	1
1	1	1	0
1	1	0	1
1	1	0	0
1	0	1	1
1	0	1	0
1	0	0	1
1	0	0	0
0	1	1	1
0	1	1	0
0	1	0	1
0	1	0	0
0	0	1	1
0	0	1	0
0	0	0	1
0	0	0	0

다운 카운터

```

module COUNT4_AS_R(CLK,RESET,Y3,Y2,Y1,Y0);
  input CLK, RESET; // 4비트 2진 업 카운터(T-F/F)
  output Y3,Y2,Y1,Y0;
  reg Y3,Y2,Y1,Y0;

  always @(negedge CLK or negedge RESET)
    if(!RESET) Y0<=0;
    else Y0<=~Y0;
  always @(negedge Y0 or negedge RESET)
    if(!RESET) Y1<=0;
    else Y1<=~Y1;
  always @(negedge Y1 or negedge RESET)
    if(!RESET) Y2<=0;
    else Y2<=~Y2;
  always @(negedge Y2 or negedge RESET)
    if(!RESET) Y3<=0;
    else Y3<=~Y3;
endmodule

```

```

module COUNT4_AS_R_1(CLK,RESET,Y3,Y2,Y1,Y0);
  input CLK, RESET; // 4bit 2진 업 카운터(D-F/F)
  output Y3,Y2,Y1,Y0;
  reg Y3,Y2,Y1,Y0;

  always @(posedge CLK or negedge RESET)
    if(!RESET) Y0<=0;
    else Y0<=~Y0;
  always @(negedge Y0 or negedge RESET)

```

```

    if(!RESET) Y1<=0;
    else Y1<=~Y1;
  always @(negedge Y1 or negedge RESET)
    if(!RESET) Y2<=0;
    else Y2<=~Y2;
  always @(negedge Y2 or negedge RESET)
    if(!RESET) Y3<=0;
    else Y3<=~Y3;
endmodule

```

3) 비동기식 모듈러스 카운터

- 모듈러스 카운터 : 원하는 값까지만 카운터한 다음 다시 처음부터 카운터.

① 6진 카운터

입력		출력		
CLK		Y2	Y1	Y0
0	↓	0	0	0
1	↓	0	0	1
2	↓	0	1	0
3	↓	0	1	1
4	↓	1	0	0
5	↓	1	0	1
0(6)	↓	0	0	0

```

module COUNT6_MOD(CLK, RESET, Y);
input CLK, RESET;
output [2:0] Y;
reg [2:0] Y;
always @(negedge CLK or posedge RESET)
if(RESET) Y<=3'b000;
else if(Y==0) Y<=3'h1;
else if(Y==1) Y<=3'h2;
else if(Y==2) Y<=3'h3;
else if(Y==3) Y<=3'h4;
else if(Y==4) Y<=3'h5;
else if(Y==5) Y<=3'h0;
endmodule

```

4) 동기식 카운터

입력		출력			
CLK		Y3	Y2	Y1	Y0
0	↓	0	0	0	0
1	↓	0	0	0	1
2	↓	0	0	1	0
3	↓	0	0	1	1
4	↓	0	1	0	0
5	↓	0	1	0	1
6	↓	0	1	1	0
7	↓	0	1	1	1
8	↓	1	0	0	0
9	↓	1	0	0	1
0(10)	↓	0	0	0	0


```

module COUNT10_SYN(CLK, RESET, Y); // 10진 카운터
input CLK, RESET;
output [3:0] Y;
reg [3:0] Y;
always @(negedge CLK or posedge RESET)
if(RESET) Y<=4'b0000;
else if (Y==9) Y<=0;
else Y<=Y+1;
endmodule

module COUNT8_SYN(CLK, RESET, Y); // 8진 카운터
input CLK, RESET;
output [2:0] Y;
reg [2:0] Y;
always @(negedge CLK or posedge RESET)
if(RESET) Y<=3'b000;
else Y<=Y+1;
endmodule

```

5) 3비트 존슨 카운터

 


입력		출력		
CLK		Y2	Y1	Y0
0	↓	0	0	0
1	↓	0	0	1
2	↓	0	1	1
3	↓	1	1	1
4	↓	1	1	0
5	↓	1	0	0
1(6)	↓	0	0	1

```

module JOHNSON_C3(CLK, RESET, Y);
input CLK, RESET;
output [2:0] Y;
reg [2:0] Y;
always @(negedge CLK or posedge RESET)
if(RESET) Y<=3'b000;
else begin Y <= Y << 1; Y[0]<=~Y[2]; end
endmodule

```

6) 4비트 링 카운터

 

입력		출력			
CLK		Y3	Y2	Y1	Y0
0	↓	0	0	0	1
1	↓	0	0	1	0
2	↓	0	1	0	0
3	↓	1	0	0	0
0(4)	↓	0	0	0	1


```

module RING_C4(CLK, RESET, Y);
  input CLK, RESET;
  output [3:0] Y;
  reg [3:0] Y;
  always @(negedge CLK or posedge RESET)
    if(RESET) Y<=4'b0001;
    else Y<= {Y[2],Y[1],Y[0],Y[3]};
endmodule

```

3.5 FSM(finite state machine) 회로 설계

1) 밀리(Mealy) 머신

 


```

module MEALY_M_1(CLK,RESET,X,Y);
  input CLK, RESET,X;
  output Y;
  reg Y;
  reg [1:0] ST_C, ST_N;
  parameter S0=0, S1=1, S2=2;
  always @(negedge CLK or negedge RESET)
  begin
    if(!RESET) ST_C<=S0;
    else ST_C <= ST_N;
  end
  always @(ST_C or X)
  case (ST_C)
    S0 : if(!X) begin ST_N<=S0; Y<=0; end else begin ST_N<=S1; Y<=0; end
    S1 : if(!X) begin ST_N<=S0; Y<=0; end else begin ST_N<=S2; Y<=1; end
    S2 : if(!X) begin ST_N<=S0; Y<=0; end else begin ST_N<=S1; Y<=1; end
  endcase
endmodule

```

2) 무어(Moore) 머신 : skip

3.6 파형 발생기

 

```

module WAVE_GEN_1(CLK,RESET,Y);
  input CLK, RESET;
  output [2:0] Y;
  reg [2:0] Y;
  reg [2:0] ST_C, ST_N, TMP;
  reg TM;
  parameter S0=6, S1=2, S2=7, S3=3, S4=5, S5=1;
  always @(negedge CLK or negedge RESET)
    if(!RESET) ST_C<=S0;
    else ST_C <= ST_N;
  always @(ST_C)
    begin
      case (ST_C)
        S0 : begin TMP <= S0; ST_N<= S1; end
        S1 : begin TMP <= S1; ST_N<= S2; end
        S2 : begin TMP <= S2; ST_N<= S3; end
        S3 : begin TMP <= S3; ST_N<= S4; end
        S4 : begin TMP <= S4; ST_N<= S5; end
        S5 : begin TMP <= S5; ST_N<= S0; end
      endcase
      Y[0]<=TMP[2]; Y[1]<=TMP[1]; TM<=TMP[0];
    end
  always @(negedge CLK)
    Y[2] <= TM;
endmodule

```

3.7 주파수 분주 회로

– 분주 : 입력된 클럭을 1/2, 1/5, 1/10 등의 클럭이 발생하도록 하는 것.

1) 10분주 회로

```

module freq_div_10(CLK, RESET, Y_10);
  input CLK, RESET;
  output Y_10;
  reg Y_10;
  reg [2:0] COUNT;

  always @(posedge CLK or posedge RESET)
    if(RESET)
      begin
        COUNT<=0;
        Y_10<=0;
      end
    else
      begin
        if(COUNT >=4)
          begin
            COUNT<=0;
            Y_10 <= !Y_10;
          end
        else COUNT<=COUNT+1;
      end
    end
endmodule

```

2) 100분주 회로

```

module freq_div_100(CLK,RESET,Y_100);
  input CLK, RESET;
  output Y_100;
  reg Y_100;
  reg [6:0] COUNT;

  always @(posedge CLK or posedge RESET)
    if(RESET)
      begin
        COUNT<=0;
        Y_100<=0;
      end
    else
      begin
        if(COUNT >=49)
          begin
            COUNT<=0;
            Y_100 <= !Y_100;
          end
        else COUNT<=COUNT+1;
      end
    end
endmodule

```

3.8 응용회로설계1 - 1000카운터 설계

```
module COUNT1000_C_SEG(CLK, RESET, SEG_C, SEG_SEL);
    input CLK, RESET;
    output [6:0] SEG_C;
    output [2:0] SEG_SEL;
    reg [6:0] SEG_C;
    reg [3:0] COUNT_1, COUNT_10, COUNT_100, COUNT_TMP, CLK_COUNT;
    reg [1:0] SEL_SEG;
    reg [2:0] SEG_SEL;
    reg CLK1;

    always @(negedge CLK or posedge RESET) // CLK/10
    if(RESET) CLK1<=0;
    else if (CLK_COUNT==9) begin CLK_COUNT<=0; CLK1<=1; end
    else begin CLK_COUNT <= CLK_COUNT+1; CLK1<=0; end

    always @(negedge CLK1 or posedge RESET) // COUNT_1
    if(RESET) COUNT_1<=0;
    else if (COUNT_1==9) COUNT_1<=0;
    else COUNT_1 <= COUNT_1+1;

    always @(negedge CLK1 or posedge RESET) // COUNT_10
    if(RESET) COUNT_10<=0;
    else if (COUNT_1 ==9) begin
        if (COUNT_10==9) COUNT_10<=0;
        else COUNT_10 <= COUNT_10+1; end

    always @(negedge CLK1 or posedge RESET) // COUNT_100
    begin
        if(RESET) COUNT_100<=0;
        else if((COUNT_1 ==9) && (COUNT_10==9)) begin
            if (COUNT_100==9) COUNT_100<=0;
            else COUNT_100 <= COUNT_100+1; end
        end

    always@(negedge CLK1) // SEC_SEG
    if(SEL_SEG==2) SEL_SEG <=0;
    else SEL_SEG <= SEL_SEG+1;

    always@(COUNT_1 or COUNT_10 or COUNT_100 or SEL_SEG)
    case (SEL_SEG)
        0 : COUNT_TMP <= COUNT_1;
        1 : COUNT_TMP <= COUNT_10;
        2 : COUNT_TMP <= COUNT_100;
    endcase

    always@(SEL_SEG)
    case(SEL_SEG)
        0 : SEG_SEL <= 3'b110;
        1 : SEG_SEL <= 3'b101;
```

```

        2 : SEG_SEL <= 3'b011;
    endcase

    SEG_DEC U0 (COUNT_TMP,SEG_C);
endmodule

module SEG_DEC(DIGIT, SEG_DEC);
    input [3:0] DIGIT;
    output [6:0] SEG_DEC;
    reg [6:0] SEG_DEC;
    always @(DIGIT)
    case (DIGIT)          // gfe_dcba
        0 : SEG_DEC <= 7'h3f; // 011_1111
        1 : SEG_DEC <= 7'h06; // 000_0110
        2 : SEG_DEC <= 7'h5b; // 101_1011
        3 : SEG_DEC <= 7'h4f; // 100_1111
        4 : SEG_DEC <= 7'h66; // 010_0110
        5 : SEG_DEC <= 7'h6d; // 110_1101
        6 : SEG_DEC <= 7'h7c; // 111_1100
        7 : SEG_DEC <= 7'h07; // 000_0111
        8 : SEG_DEC <= 7'h7f; // 111_1111
        9 : SEG_DEC <= 7'h67; // 110_0111
    endcase
endmodule

```

3.9 응용회로설계2 - 초시계

- 다음 소스는 입력 주파수를 1kHz로 하여 1000분주한 다음 CLK로 이용함.

1) 십의 자리와 1의 자리를 분리(separator)하는 회로 설계

```

module SEPARATOR(CLR, FREQ, SEC_10, SEC_01);
    input CLR, FREQ;
    output [3:0] SEC_01;
    output [2:0] SEC_10;
    reg [8:0] COUNTS;
    reg [5:0] SEC;
    reg [3:0] SEC_01;
    reg [2:0] SEC_10;
    reg SEC_CLK, MIN_CLK;

    always@(posedge FREQ or posedge CLR) begin // CLK
        if(CLR) begin COUNTS <= 0; SEC_CLK <= 1; end
        else if (COUNTS >= 499) begin COUNTS <= 0; SEC_CLK <= ~SEC_CLK; end
        else COUNTS <= COUNTS + 1; end

    always @(posedge SEC_CLK or posedge CLR) begin // SEC_COUNT
        if(CLR) SEC <= 0;
        else if(SEC>=59) SEC <= 0;
        else SEC <= SEC + 1; end

    always@(SEC) begin // SEPA_SEC
        if (SEC <= 9) begin SEC_10 <= 0; SEC_01 <= SEC; end
        else if (SEC <= 19) begin SEC_10 <= 1; SEC_01 <= SEC - 10; end
    end
endmodule

```

```

else if (SEC <= 29) begin SEC_10 <= 2; SEC_01 <= SEC - 20; end
else if (SEC <= 39) begin SEC_10 <= 3; SEC_01 <= SEC - 30; end
else if (SEC <= 49) begin SEC_10 <= 4; SEC_01 <= SEC - 40; end
else if (SEC <= 59) begin SEC_10 <= 5; SEC_01 <= SEC-50; end
else
    begin SEC_10 <= 0; SEC_01 <= 0; end
endmodule

```

2) 동적(dynamic)인 7-세그먼트(SEG_DEC)에 출력하는 프로그램

```

module DYN_SEG_DEC(CLR,CLK, SEC_10, SEC_01, SEG_DEC, COM);
input [3:0] SEC_10, SEC_01;
input CLR,CLK;
output [6:0] SEG_DEC;
output [1:0] COM;
reg [6:0] SEG_DEC;
reg [3:0] DIGIT;
reg [1:0]COM;
always @(posedge CLK or posedge CLR)
begin
if(CLR) begin COM<=0; SEG_DEC<=2; end
else begin
if(COM==1) begin DIGIT <=SEC_01; COM<=2'b10; end
else begin DIGIT<=SEC_10; COM<=2'b01; end
case (DIGIT) // gfe_dcba
0 : SEG_DEC <= 7'h3f; // 011_1111
1 : SEG_DEC <= 7'h06; // 000_0110
2 : SEG_DEC <= 7'h5b; // 101_1011
3 : SEG_DEC <= 7'h4f; // 100_1111
4 : SEG_DEC <= 7'h66; // 010_0110
5 : SEG_DEC <= 7'h6d; // 110_1101
6 : SEG_DEC <= 7'h7c; // 111_1100
7 : SEG_DEC <= 7'h07; // 000_0111
8 : SEG_DEC <= 7'h7f; // 111_1111
9 : SEG_DEC <= 7'h67; // 110_0111
endcase
end
end
endmodule

```

3) 동적방식의 초 시계 설계

```

module DYN_SEC_CLOCK(FREQ, CLR, SEG_DEC, COM);
input FREQ, CLR;
output [6:0] SEG_DEC;
output [1:0] COM;
reg [6:0] SEG_DEC;
reg [3:0] SEC_01;
reg [2:0] SEC_10;
reg [1:0] COM;
reg SEC_CLK;

SEPERATOR U0(CLR, FREQ, SEC_10, SEC_01);
DYN_SEG_DEC U1(CLR, FREQ, SEC_10, SEC_01, SEG_DEC, COM);

endmodule

```