

2. 조합 논리 회로 설계

2.1 4비트 비교기 설계

- 비교기 : 두 개의 입력을 서로 비교하여 그 결과를 알려주는 회로.

1) 일치와 반일치

입력신호		출력신호	
A	B	X(일치)	Y(반일치)
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$\begin{aligned} \text{논리식 : } X &= \overline{A} \overline{B} + AB = \overline{A \oplus B} \\ Y &= \overline{A} B + A \overline{B} = A \oplus B \end{aligned}$$

```
module COMPARE_1(A, B, X, Y);
    input A, B ;
    output X, Y;
    assign X = (A==B);
    assign Y = A^B;
endmodule
```

2) 1비트 비교기



```
module COMPARE_1b(A, B, X, Y, Z);
    input A, B ;
    output X, Y, Z;
    assign X = A & !B;
    assign Y = !A & B;
    assign Z = (!A & !B)|(A & B);
endmodule
```

3) 4비트 비교기

- 두 수의 MSB를 먼저 비교하여 크거나 작다면 다음의 비교는 필요 없음.
만약 같다면, 다음 bit를 비교.

예)	MSB				LSB
A =	1	1	0	0	1
B =	0	1	1	1	0

※ 1비트 n단 비교기 진리표


입력신호					출력신호			논리식
X_in(>)	Y_in(<)	Z_in(=)	A	B	X_out(>)	Y_out(<)	Z_out(=)	
0	0	1	0	0	0	0	1	$X_{out} = X_{in} + Z_{in} \overline{A} \overline{B}$ $Y_{out} = Y_{in} + Z_{in} \overline{A} B$ $Z_{out} = Z_{in} \overline{A} \overline{B} + Z_{in} A B$ $= Z_{in} (\overline{A} \overline{B} + A B)$ $= Z_{in} (\overline{A} \overline{B} + \overline{A} B)$
0	0	1	0	1	0	1	0	
0	0	1	1	0	1	0	0	
0	0	1	1	1	0	0	1	
0	1	0	X	X	0	1	0	
1	0	0	X	X	1	0	0	

```

module COMPARE_1bn(An, Bn, Xin, Yin, Zin, Xout, Yout, Zout);
    input An, Bn, Xin, Yin, Zin ;
    output Xout, Yout, Zout;
    assign Xout = Xin | ( Zin & (An & ~Bn));
    assign Yout = Yin | (Zin & (~An & Bn));
    assign Zout = Zin & (An ~^ Bn);
endmodule

```

※ 4비트 비교기

 

```

module COMPARE_4b(A, B, Xin, Yin, Zin, Xout, Yout, Zout);
    input [3:0] A, B;
    input Xin, Yin, Zin ;
    output Xout, Yout, Zout;

    COMPARE_1bn U0 (A[3], B[3], Xin, Yin, Zin, X3, Y3, Z3);
    COMPARE_1bn U1 (A[2], B[2], X3, Y3, Z3, X2, Y2, Z2);
    COMPARE_1bn U2 (A[1], B[1], X2, Y2, Z2, X1, Y1, Z1);
    COMPARE_1bn U3 (A[0], B[0], X1, Y1, Z1, Xout, Yout, Zout);
endmodule

```

2.2 코드 변환 회로 설계

- BCD(binary coded decimal) 코드 : 10진 부호로 0~9까지의 2진 부호.
- 3초과 부호(Excess-3 code) : BCD 코드에 0011을 더한 부호.
- Gray code : 0~15를 2진 부호로 변환할 때, 1비트씩 변하도록 한 부호.

1) (Ex-3 코드)-(BCD 코드) 변환기 설계



논리식

$$\begin{aligned} B10(3) &= \overline{E(3)}E(2) + E(3)\overline{E(1)}E(0) \\ B10(2) &= \overline{E(2)}\overline{E(1)} + \overline{E(2)}\overline{E(0)} + E(2)E(1)E(0) \\ B10(1) &= \overline{E(1)}E(0) + E(1)\overline{E(0)} \\ B10(0) &= \overline{E(0)} \end{aligned}$$

Ex-3 코드				BCD 코드			
E(3)	E(2)	E(1)	E(0)	B10(3)	B10(2)	B10(1)	B10(0)
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1

don't care : $d(E(3),E(2),E(1),E(0)) = \sum m(0,1,2,13,14,15)$

```
module EX3_BCD(E, B10);
    input [3:0] E;
    output [3:0] B10;
    assign B10[3]=(E[3] & E[2]) | (E[3] & E[1] & E[0]);
    assign B10[2]=(~E[2]& ~E[1]) | (~E[2] & ~E[0]) | (E[2] & E[1] & E[0]);
    assign B10[1]=(~E[1] & E[0]) | (E[1] & ~E[0]);
    assign B10[0]=~E[0];
endmodule
```

```
module EX3_BCD_1(E, B10);
    input [3:0] E;
    output [3:0] B10;
    reg [3:0] B10;
    always @(E)
    begin
        if (E==4'h3) B10=4'h0;
        else if (E==4'h4) B10=4'h1;
        else if (E==4'h5) B10=4'h2;
        else if (E==4'h6) B10=4'h3;
        else if (E==4'h7) B10=4'h4;
        else if (E==4'h8) B10=4'h5;
        else if (E==4'h9) B10=4'h6;
        else if (E==4'ha) B10=4'h7;
        else if (E==4'hb) B10=4'h8;
        else if (E==4'hc) B10=4'h9;
    end
endmodule
```

```
module EX3_BCD_2(E, B10);
    input [3:0] E;
    output [3:0] B10;
    reg [3:0] B10;
    always @(E)
    case(E)
        3 : B10 = 4'h0;
        4 : B10 = 4'h1;
        5 : B10 = 4'h2;
        6 : B10 = 4'h3;
        7 : B10 = 4'h4;
        8 : B10 = 4'h5;
        9 : B10 = 4'h6;
        10 : B10 = 4'h7;
        11 : B10 = 4'h8;
        12 : B10 = 4'h9;
    endcase
endmodule
```

<pre> module EX3_BCD_3(E, B10); input [3:0] E; output [3:0] B10; assign B10=(E==4'h3)? 4'h0: (E==4'h4)? 4'h1: (E==4'h5)? 4'h2: (E==4'h6)? 4'h3: (E==4'h7)? 4'h4: (E==4'h8)? 4'h5: (E==4'h9)? 4'h6: (E==4'hA)? 4'h7: (E==4'hB)? 4'h8: (E==4'hC)? 4'h9: 4'hF; endmodule </pre>	<pre> module EX3_BCD_4(E, B10); input [3:0] E; output [3:0] B10; assign B10 = F_EX3_BCD (E); function [3:0] F_EX3_BCD; input [3:0] A; begin case(A) 4'h3 : F_EX3_BCD = 4'h0; 4'h4 : F_EX3_BCD = 4'h1; 4'h5 : F_EX3_BCD = 4'h2; 4'h6 : F_EX3_BCD = 4'h3; 4'h7 : F_EX3_BCD = 4'h4; 4'h8 : F_EX3_BCD = 4'h5; 4'h9 : F_EX3_BCD = 4'h6; 4'hA : F_EX3_BCD = 4'h7; 4'hB : F_EX3_BCD = 4'h8; 4'hC : F_EX3_BCD = 4'h9; endcase end endfunction endmodule </pre>
<pre> module EX3_BCD_4(E, B10); input [3:0] E; output [3:0] B10; always @(E) T_EX3_BCD(E, B10); task T_EX3_BCD; input [3:0] E; output [3:0] B10; begin case(E) 4'h3 : F_EX3_BCD = 4'h0; 4'h4 : F_EX3_BCD = 4'h1; 4'h5 : F_EX3_BCD = 4'h2; 4'h6 : F_EX3_BCD = 4'h3; 4'h7 : F_EX3_BCD = 4'h4; 4'h8 : F_EX3_BCD = 4'h5; 4'h9 : F_EX3_BCD = 4'h6; 4'hA : F_EX3_BCD = 4'h7; 4'hB : F_EX3_BCD = 4'h8; 4'hC : F_EX3_BCD = 4'h9; endcase end endtask endmodule </pre>	

2) (BCD 코드)-(Ex-3 코드) 변환기 설계

BCD 코드				Ex-3 코드			
D	C	B	A	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0

$$W = D + CB + CA$$

$$= D + C(B + A)$$

$$X = \overline{C}B + \overline{C}A + C\overline{B}\overline{A}$$

$$= \overline{C}(B + A) + C\overline{(B + A)}$$

$$= C \oplus (B + A)$$

$$Y = \overline{B}\overline{A} + BA = \overline{B \oplus A}$$

$$Z = \overline{A}$$

don't care : $d(D, C, B, A) = \sum m(10, 11, 12, 13, 14, 15)$

<pre> module BCD_EX3(D, C, B, A, W, X, Y, Z); input D, C, B, A; output W, X, Y, Z; assign W=D (C&(B A)); assign X=C^(B A); assign Y=B~^A; assign Z=~A; endmodule </pre>	<pre> module BCD_EX3_1(D, C, B, A, W, X, Y, Z); input D,C,B,A; output W,X,Y,Z; reg [3:0] E; always @(D C B A) case({D,C,B,A}) 0 : E = 4'h3; 1 : E = 4'h4; 2 : E = 4'h5; 3 : E = 4'h6; 4 : E = 4'h7; 5 : E = 4'h8; 6 : E = 4'h9; 7 : E = 4'hA; 8 : E = 4'hB; 9 : E = 4'hC; endcase assign W=E[3],X=E[2], Y=E[1], Z=E[0]; endmodule </pre>
<pre> module BCD_EX3_2(B10,E); input [3:0] B10; output [3:0] E; assign E=B10+4'h3; endmodule </pre>	

2.3 패리티 비트 회로 설계 : 통신에서 에러 검출, 홀수(odd)/짝수(even) 패리티

1) 패리티 비트 발생기

- 홀수 패리티 : 입력 데이터에서 '1'의 개수가 홀수가 되도록 함.
- 짝수 패리티 : '1'의 개수가 짝수가 되도록 함.

입력 데이터			패리티 비트	
A	B	C	홀수	짝수
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

홀수 패리티 발생기의 논리식

$$PB_O = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}C \\ = A \oplus B \oplus C$$

짝수 패리티 발생기의 논리식

$$PB_E = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC \\ = A \oplus B \oplus C$$

<pre> module parity_even(A,B,C,PB_E, PB_O); input A, B, C; output PB_E, PB_O ; assign PB_E = A^B^C; assign PB_O = ~(A^B^C); endmodule </pre>	<pre> module parity_even_1(A,B,C,PB_E, PB_O); input A, B, C; output PB_E, PB_O ; reg PB_E, PB_O; always@(A B C) case ({A,B,C}) 0 : begin PB_O = 1'b1; PB_E = 1'b0; end 1 : begin PB_O = 1'b0; PB_E = 1'b1; end 2 : begin PB_O = 1'b0; PB_E = 1'b1; end 3 : begin PB_O = 1'b1; PB_E = 1'b0; end 4 : begin PB_O = 1'b0; PB_E = 1'b1; end 5 : begin PB_O = 1'b1; PB_E = 1'b0; end 6 : begin PB_O = 1'b1; PB_E = 1'b0; end 7 : begin PB_O = 1'b0; PB_E = 1'b1; end endcase endmodule </pre>
--	---

2) 패리티 체커

- 짝수 패리티 체커 : 입력 data와 패리티 비트를 함께 수신하여 '1'의 개수가 홀수이면 에러가 발생, 짝수이면 에러 없이 수신한 것임.
- 홀수 패리티 체커 : '1'의 개수가 짝수이면 에러가 발생, 홀수이면 OK.

입력 data (수신 data)			패리티 체커 (에러 판정)	
A	B	P (패리티 bit)	홀수 (PC_O)	짝수 (PC_E)
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0

논리식

$$PC_O = \overline{A \oplus B \oplus C}$$


$$PC_E = A \oplus B \oplus C$$

<pre> module parity_chek(A,B,P,PC_E, PC_O); input A, B, P; output PC_E, PC_O ; assign PC_E = A^B^P; assign PC_O = ~(A^B^P); endmodule </pre>	<pre> module parity_chek_1(A,B,P,PC_E, PC_O); input A, B, P; output PC_E, PC_O ; reg PC_E, PC_O; always @(A B P) case ({A,B,P}) 0 : begin PC_O = 1'b1; PC_E = 1'b0; end 1 : begin PC_O = 1'b0; PC_E = 1'b1; end 2 : begin PC_O = 1'b0; PC_E = 1'b1; end 3 : begin PC_O = 1'b1; PC_E = 1'b0; end 4 : begin PC_O = 1'b0; PC_E = 1'b1; end 5 : begin PC_O = 1'b1; PC_E = 1'b0; end 6 : begin PC_O = 1'b1; PC_E = 1'b0; end 7 : begin PC_O = 1'b0; PC_E = 1'b1; end endcase endmodule </pre>
--	--

2.4 인코더 설계

- 인코더 : 입력을 특정의 부호로 변환(부호화기), 최대 2^n 입력 → n개 출력

1) 4X2 인코더

 

입력				출력	
D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	Y1	Y0
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

논리식

$$Y1 = D2 + D3$$

$$Y0 = D1 + D3$$

```

module encoder_42(D, Y);
  input [3:0] D;
  output [1:0] Y ;
  assign Y[0]= (D[1] | D[3]);
  assign Y[1]= (D[2] | D[3]);
endmodule

```

<pre> module encoder_42_1(D, Y); input [3:0] D; output [1:0] Y; assign Y=D[3] ? 2'b11 : D[2] ? 2'b10 : D[1] ? 2'b01 : D[0] ? 2'b00 : 2'bxx; // xx-> zz endmodule </pre>	<pre> module encoder_42_2(D, Y); input [3:0] D; output [1:0] Y; reg [1:0] Y; always @(D) case(D) 8 : Y = 2'h3; 4 : Y = 2'h2; 2 : Y = 2'h1; 1 : Y = 2'h0; endcase endmodule </pre>
<pre> module encoder_42_3(D, Y); input [3:0] D; output [1:0] Y; reg [1:0] Y; always @(D) case(D) 4'b1000 : Y = 2'h3; 4'b0100 : Y = 2'h2; 4'b0010 : Y = 2'h1; 4'b0001 : Y = 2'h0; endcase endmodule </pre>	<pre> module encoder_42_4(D, Y); input [3:0] D; output [1:0] Y; reg [1:0] Y; always @(D) begin if(D[3]) Y=2'h3; else if(D[2]) Y=2'h2; else if(D[1]) Y=2'h1; else if(D[0]) Y=2'h0; end endmodule </pre>

2) 인에이블이 있는 4X2 인코더

입력					출력	
E	D0	D1	D2	D3	Y1	Y0
0	X	X	X	X	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1	1

논리식

$$Y1 = E(D2 + D3)$$

$$Y0 = E(D1 + D3)$$

<pre> module encoder_42_E(E, D, Y); input [3:0] D; input E; output [1:0] Y ; assign Y[0]= E&(D[1] D[3]); assign Y[1]= E&(D[2] D[3]); endmodule </pre>	<pre> module encoder_42_e_1(E, D, Y); input [3:0] D; input E; output [1:0] Y; reg [1:0] Y; always @(D) begin if(E&D[3]) Y=2'h3; else if(E&D[2]) Y=2'h2; else if(E&D[1]) Y=2'h1; else if(E&D[0]) Y=2'h0; end endmodule </pre>
--	--

3) 우선순위가 있는 4X2 인코더

입력				출력	
D0	D1	D2	D3	Y1	Y0
1	0	0	0	0	0
X	1	0	0	0	1
X	X	1	0	1	0
X	X	X	1	1	1

<pre> module encoder_42_Pri(D, Y, Pri); input [3:0] D; output Pri; output [1:0] Y; reg [1:0] Y; reg Pri; always @(D) begin Pri =1; casex(D) 4'b1xxx : Y=3; 4'b01xx : Y=2; 4'b001x : Y=1; 4'b0001 : Y=0; default : begin Pri=0; Y=2'bxx; end endcase end endmodule </pre>	<pre> module encoder_42_Pri_1(D, Y, Pri); input [3:0] D; output Pri; output [1:0] Y; reg [1:0] Y; reg Pri; integer k; always @(D) begin Y=2'bx; Pri=0; for(k=0;k<4;k=k+1) if(D[k]) begin Y=k; Pri=1; end end end endmodule </pre>
--	---

4) 8X3 인코더 : 스스로

2.5 디코더 설계

- 디코더 : code화된 신호를 해석하는 회로, n개 입력 -> 최대 2^n 출력.

1) 2X4 디코더




<pre> module decoder_24_2(A,B,D); input A, B; output [3:0] D; reg [3:0] D; always @(B A) begin if({B,A}==2'h3) D=4'h8; else if({B,A}==2'h2) D=4'h4; else if({B,A}==2'h1) D=4'h2; else if({B,A}==2'h0) D=4'h1; end endmodule </pre>	<pre> module decoder_24_3(A,B,D); input A, B; output [3:0] D; reg [3:0] D; always @(B A) case({B,A}) 3 : D=4'h8; 2 : D=4'h4; 1 : D=4'h2; 0 : D=4'h1; endcase endmodule </pre>
--	---

<pre> module decoder_24(A,B,D); input A, B; output [3:0] D; assign D[0]= ~B & ~A; assign D[1]= ~B & A ; assign D[2]= B & ~A ; assign D[3]= B & A ; endmodule </pre>	<pre> module decoder_24_1(A,B,D); input A, B; output [3:0] D; assign D[0]= ({B,A}==2'h0); assign D[1]= ({B,A}==2'h1); assign D[2]= ({B,A}==2'h2); assign D[3]= ({B,A}==2'h3); endmodule </pre>
--	---

※ 3X8 디코더/BCD-10진 디코더 설계 : 스스로

2) BCD-7세그먼트 디코더

 

입력				출력						
D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

논리식

$$a = D + B + \overline{C \oplus A}$$

$$b = \overline{C \cdot (B \oplus A)}$$

$$c = C + \overline{B} + A$$

$$d = D + \overline{C} \overline{A} + \overline{C} B + B \overline{A} + C \overline{B} A$$

$$e = \overline{C} \overline{A} + B \overline{A}$$

$$f = D + \overline{B} \overline{A} + C \overline{B} + C \overline{A}$$

$$g = D + (C \oplus B) + C \overline{A}$$

don't care : $d(D, C, B, A) = \sum m(10, 11, 12, 13, 14, 15)$

```

module decoder_7_SEG(A, B, C, D, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg);
  input  D,C,B,A;
  output sa,sb,sc,sd,se,sf,sg;
  assign sa = D | B | (C ^ A);
  assign sb = ~(C & ( B^A ));
  assign sc = C | ~B | A;
  assign sd = D|(~C & ~A)|(~C & B)|(B & ~A)|(C & ~B & A);
  assign se = (~C & ~A)|(B & ~A);
  assign sf = D|(~B & ~A)|(C & ~B)|(C & ~A);
  assign sg = D|( C^B )|(C & ~A);
endmodule

```

```

module decoder_7_SEG_1(A, B, C, D, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg);
    input  D,C,B,A;
    output sa,sb,sc,sd,se,sf,sg;
    reg [6:0] SO;
    always @(D|C|B|A)
        casex({D,C,B,A})
            0 : SO=7'b111_1110;
            1 : SO=7'b011_0000;
            2 : SO=7'b110_1101;
            3 : SO=7'b111_1001;
            4 : SO=7'b011_0011;
            5 : SO=7'b101_1011;
            6 : SO=7'b101_1111;
            7 : SO=7'b111_0000;
            8 : SO=7'b111_1111;
            9 : SO=7'b111_1011;
        endcase
    assign sa=SO[6], sb=SO[5], sc=SO[4], sd=SO[3], se=SO[2], sf=SO[1], sg=SO[0];
endmodule


```

※ (2진 코드)-(7세그먼트) 디코더 : 스스로
(0000~1111) => (0~9, A, b, C, d, E, F)

2.6 멀티플렉서와 디멀티플렉서 설계 (다중화기, 데이터 선택기)

- 멀티플렉서 : 여러 개의 입력 신호 중 하나를 선택하여 출력에 전달.

1) 4X1 MUX

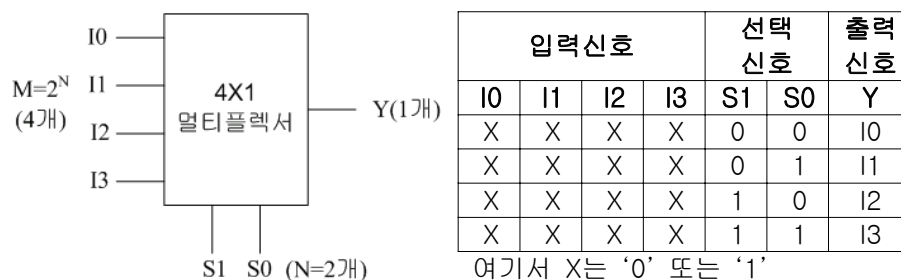

논리식 : $Y = \overline{S1}\overline{S0}I0 + \overline{S1}S0I1 + S1\overline{S0}I2 + S1S0I3$

```

module mux_41_1(I,S, Y);
    input [3:0] I;
    input [1:0] S;
    output Y;
    assign Y = S[1]? (S[0]? I[3] : I[2]) : (S[0]? I[1] : I[0]);
endmodule

```

<pre> module mux_41(I, S, Y); input [3:0] I; input [1:0] S; output Y; assign Y =(~S[1]& ~S[0] & I[0]) (~S[1]& S[0] & I[1]) (S[1]& ~S[0] & I[2]) (S[1]& S[0] & I[3]); endmodule </pre>	
<pre> module mux_41_2(I, S, Y); input [3:0] I; input [1:0] S; output Y; reg Y; always@(I or S) if(S[1]==0) if(S[0]==0) Y=I[0]; else Y=I[1]; else if(S[0]==0) Y=I[2]; else Y=I[3]; endmodule </pre>	<pre> module mux_41_4(I, S, Y); input [3:0] I; input [1:0] S; output Y; reg Y; always @(S or I) case(S) 0 : Y=I[0]; 1 : Y=I[1]; 2 : Y=I[2]; 3 : Y=I[3]; endcase endmodule </pre>
<pre> module mux_41_3(I, S, Y); input [3:0] I; input [1:0] S; output Y; assign Y=(S==0)? I[0]: (S==1)? I[1]: (S==2)? I[2]: (S==3)? I[3]: 1'bx; endmodule </pre>	<pre> module mux_41_5(I, S, Y); input [3:0] I; input [1:0] S; output Y; wire [1:0] M; mux_21 U0 (I[1:0],S[0],M[0]); mux_21 U1 (I[3:2],S[0],M[1]); mux_21 U2 (M[1:0],S[1],Y); endmodule </pre>

※ 8X1 멀티플렉서 : 스스로

2) 1X4 DEMUX


선택신호		입력신호	출력신호			
S1	S0	I	D0	D1	D2	D3
0	0	X	I	0	0	0
0	1	X	0	I	0	0
1	0	X	0	0	I	0
1	1	X	0	0	0	I

<pre> module DEMUX_14(I,S, Y); input I; input [1:0] S; output [3:0] Y; assign Y[0]= I&(~S[1] & ~S[0]); assign Y[1]= I&(~S[1] & S[0]); assign Y[2]= I&(S[1] & ~S[0]); assign Y[3]= I&(S[1] & S[0]); endmodule </pre>	<pre> module demux_14_1(I, S, Y); input I; input [1:0] S; output[3:0] Y; reg [3:0] Y; always @(I or S) case(S) 3 : Y[3]=I; 2 : Y[2]=I; 1 : Y[1]=I; 0 : Y[0]=I; endcase endmodule </pre>
---	---

2.7 ALU 설계

- 산술논리 연산장치(arithmetic logic unit)는 CPU의 핵심 요소로서 설계하는 ALU는 모두 조합회로로 구성됨.

1) 4가지 기능을 가진 ALU 설계(1비트)

 

```

module ALU_4(A, B, S, Y);
    input A,B;
    input [1:0] S;
    output Y;
    reg Y;

    always @(A or B or S)
    case(S)
        0 : Y= ~(A & B);
        1 : Y= A & B;
        2 : Y= A | B;
        3 : Y= A^B;
    endcase
endmodule

```

2) 8가지 기능을 가진 ALU 설계(4비트) - 동영상 숙제