

1. 기본 논리 회로 설계

1.1 기본 논리 게이트 실습

1) AND 게이트

```
module AND2(A, B, Y);  
    input A, B ;  
    output Y;  
    and (Y, A, B);  
    // assign Y= A & B ; // 비트  
    // assign Y= A && B ; // 논리  
endmodule
```

=> OR/NAND/NOR/XOR/XNOR 게이트

2) NOT 게이트

```
module NOT( A, Y);  
    input A ;  
    output Y;  
    not (Y, A);  
    //assign Y= !A;  
    //assign Y= ~A;  
endmodule
```

3) BUFFER 게이트

```
module BUF( A, Y);  
    input A ;  
    output Y;  
    buf (Y, A);  
    //assign Y=A;  
endmodule
```

4) 3상태 버퍼


```

module S3_BUFF_1( A, E, Y);
  input A, E ;
  output Y;
  bufif1(Y, A, E);
  //bufif0(Y, A, E);
  //notif1(Y, A, E);
  //notif0(Y, A, E);
endmodule

```

1.2 가산기 설계

1) 반가산기

 

```

module H_ADDER(A, B, S, C_out); // 논리식 이용
  input A, B ;
  output S, C_out;
  xor(S, A, B); // assign S= A ^ B;
  and(C_out, A, B); // assign C_out= A & B;
endmodule


```

```

module H_ADDER_2(A, B, S, C_out); // 진리표이용
  input A, B ;
  output S, C_out;
  reg S, C_out;
  always @(A or B)
  begin
    if (A==0 && B==0) begin S=0; C_out=0; end
    else if (A==0 && B==1) begin S=1; C_out=0; end
    else if (A==1 && B==0) begin S=1; C_out=0; end
    else if (A==1 && B==1) begin S=0; C_out=1; end
  end
endmodule

```

2) 전가산기

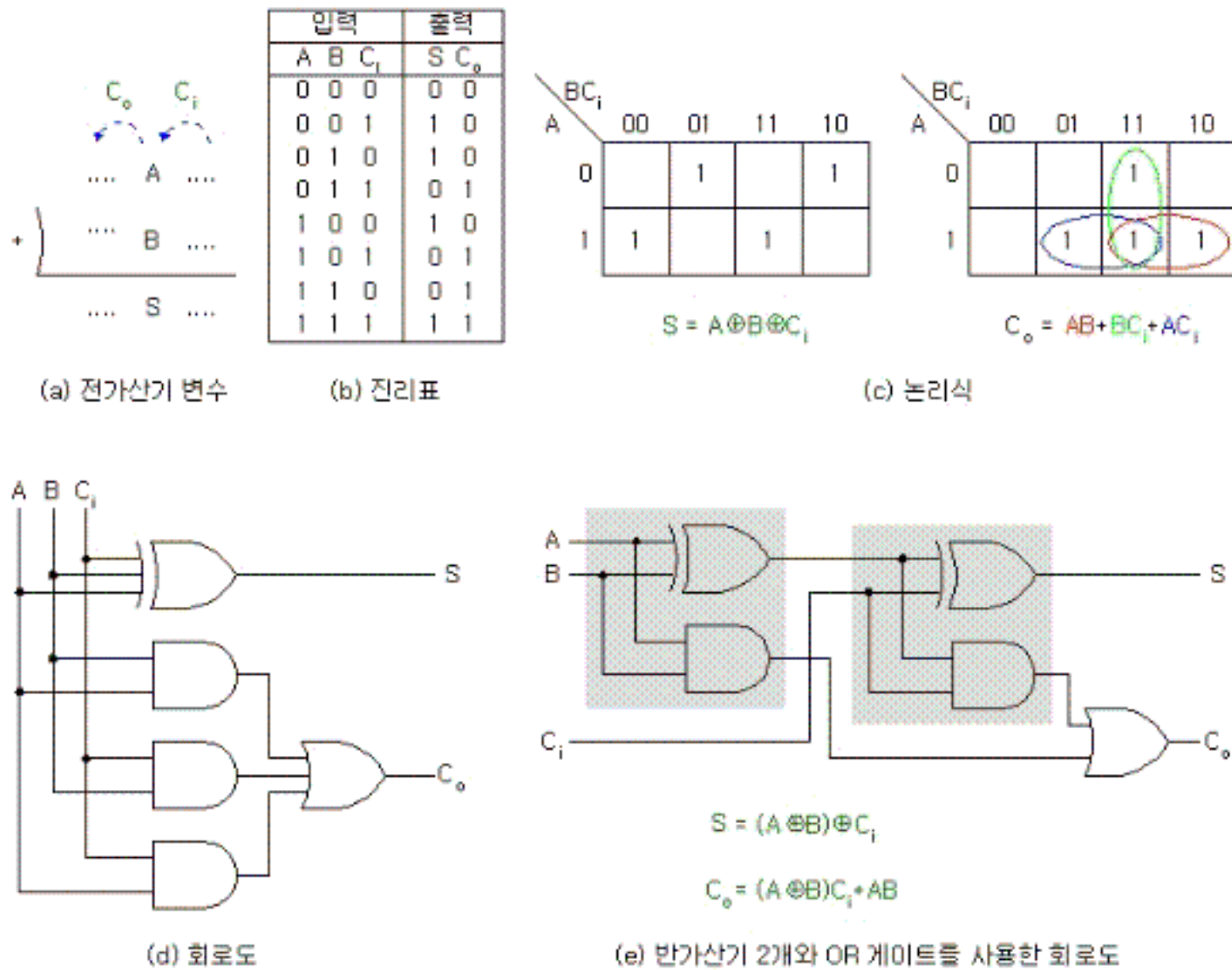

```

module f_ladder(An, Bn, Cn_1, Sn, Cn); // (d) 회로도 이용1
    input An, Bn, Cn_1 ;
    output Sn, Cn;
    wire X0, X1, X2, X3;

    xor(X0, An, Bn);
    xor(Sn, X0, Cn_1);
    and(X1, An, Bn);
    and(X2, An, Cn_1);
    and(X3, Bn, Cn_1);
    or(Cn, X1, X2, X3);
endmodule
    
```

```

module f_adder_1(An, Bn, Cn_1, Sn, Cn); // (d) 회로도 이용2
    input An, Bn, Cn_1 ;
    output Sn, Cn;
//    wire X0, X1, X2, X3;

    xor(X0, An, Bn), (Sn, X0, Cn_1);
    and(X1, An, Bn), (X2, An, Cn_1), (X3, Bn, Cn_1);
    or(Cn, X1, X2, X3);
//    assign Sn = An ^ Bn ^ Cn_1, // (c) 논리식 이용
//        Cn = (An & Bn) | (An & Cn_1) | (Bn & Cn_1);
endmodule

```

```

module f_adder_4(An, Bn, Cn_1, Sn, Cn); // (e) 회로도 이용
    input An, Bn, Cn_1 ; // 즉, 반가산기 이용
    output Sn, Cn;

    H_ADDER H_U0(An,Bn,X0,X1); // 같은 파일 내에 H_ADDER가
    H_ADDER H_U1(X0,Cn_1,Sn,X2); // 정의되어 있어야 함.
    or(Cn, X1, X2);
endmodule

```

```

module f_adder_5(An, Bn, Cn_1, Sn, Cn); // 행위 수준 모델링
    input An, Bn, Cn_1 ;
    output Sn, Cn;
    reg Sn, Cn;

    always@ (An or Bn or Cn_1)
        {Cn, Sn}=An + Bn + Cn_1;
endmodule

```


```

module f_adder_6(An, Bn, Cn_1, Sn, Cn); // 진리표 이용
    input An, Bn, Cn_1 ;
    output Sn, Cn;
    reg Sn, Cn;

    always @(An or Bn or Cn_1) // case 문으로 구현가능
    begin
        if (An==0 && Bn==0 && Cn_1==0) begin Sn=0; Cn=0; end
        else if (An==0 && Bn==0 && Cn_1==1) begin Sn=1; Cn=0; end
        else if (An==0 && Bn==1 && Cn_1==0) begin Sn=1; Cn=0; end
        else if (An==0 && Bn==1 && Cn_1==1) begin Sn=0; Cn=1; end
        else if (An==1 && Bn==0 && Cn_1==0) begin Sn=1; Cn=0; end
        else if (An==1 && Bn==0 && Cn_1==1) begin Sn=0; Cn=1; end
        else if (An==1 && Bn==1 && Cn_1==0) begin Sn=0; Cn=1; end
        else if (An==1 && Bn==1 && Cn_1==1) begin Sn=1; Cn=1; end
    end
endmodule

```

3) 4비트 가산기 설계

 

```

module adder_4(A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3, Cin, C3, S0, S1, S2, S3);
    input A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3, Cin ;
    output C3, S0, S1, S2, S3;
    wire C0, C1, C2;

    f_adder U0 (A0, B0, Cin, S0, C0);
    f_adder U1 (A1, B1, C0, S1, C1);
    f_adder U2 (A2, B2, C1, S2, C2);
    f_adder U3 (A3, B3, C2, S3, C3);
endmodule

```

```

module adder_4_2(A, B, Cin, S, C3);
    input [3:0] A, B ;
    input Cin;
    output C3;
    output [3:0] S;
    wire [2:0] C;

    f_adder U0 (A[0], B[0], Cin, S[0], C[0]);
    f_adder U1 (A[1], B[1], C[0], S[1], C[1]);
    f_adder U2 (A[2], B[2], C[1], S[2], C[2]);
    f_adder U3 (A[3], B[3], C[2], S[3], C3);
endmodule

```

```


module adder_4_3(A, B, Cin, S, Cout); // 논리식을 이용한 표현, 행위 수준 모델링.
    parameter n=4;
    input [n-1:0] A, B ;
    input Cin;
    output Cout;
    output [n-1:0] S;
    reg [n-1:0] S;
    reg Cout;
    reg [n:0] C;
    integer i;

    always @ (A or B or Cin)
    begin
        C[0] = Cin;
        for(i=0; i<n ; i=i+1)
            begin
                S[i] = A[i] ^ B[i] ^ C[i];
                C[i+1] = (A[i] & B[i] ) | (A[i] & C[i] ) |(B[i] & C[i]);
            end
        Cout=C[n];
    end
endmodule

```

1.3 감산기 설계

1) 반감산기

 

```

module H_SUBER(A, B, D, b_out); // (d) 회로도 이용
    input A, B ;
    output D, b_out;

    not(X0, A); // X0 : not 게이트의 출력신호
    xor(D, A, B);
    and(b_out, X0, B);
endmodule

```

```


module H_SUBER_2(A, B, D, b_out); // 논리식 이용
    input A, B ;
    output D, b_out;

    assign D= A ^ B; // xor(D, A, B);
    assign b_out= !A & B; // and(b_out, !A, B);
endmodule

```

<pre> module H_SUBER_3(A, B, D, b_out); // 진리표 이용 input A, B ; output D, b_out; reg D, b_out; always @(A or B) begin if (A==0 && B==0) begin D=0; b_out=0; end else if (A==0 && B==1) begin D=1; b_out=1; end else if (A==1 && B==0) begin D=1; b_out=0; end else if (A==1 && B==1) begin D=0; b_out=0; end end endmodule </pre>	<pre> // 왼쪽의 always 문 내부를 // case 문으로 수정한 소스 case ({A,B}) 2'b00 : begin D=0; b_out=0; end 2'b01 : begin D=1; b_out=1; end 2'b10 : begin D=1; b_out=0; end 2'b11 : begin D=0; b_out=0; end endcase </pre>
---	---

2) 전감산기

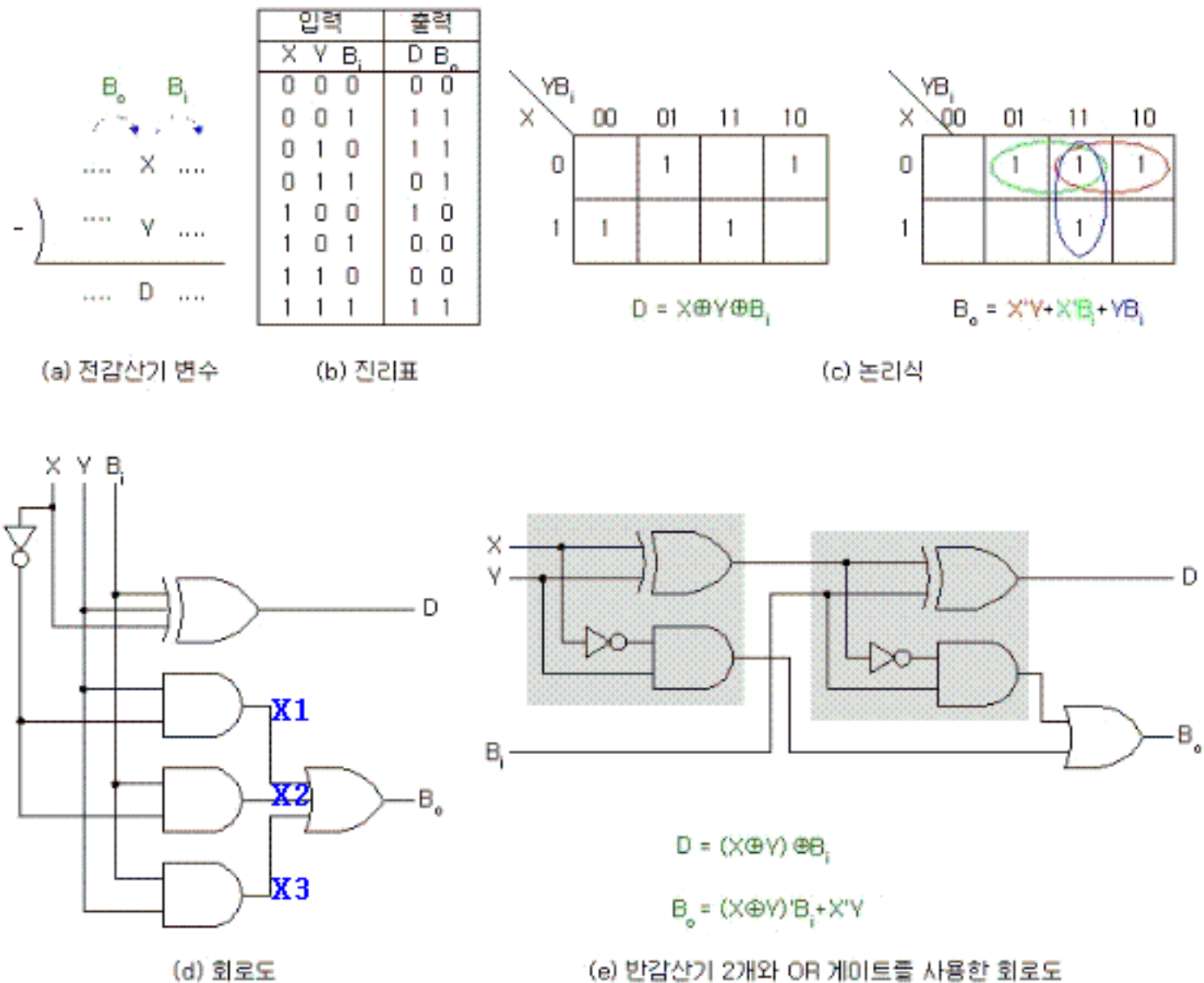

<pre> module f_suber(An, Bn, bon_1, Dn, bon); input An, Bn, bon_1 ; // (d) 회로도 이용 output Dn, bon; wire X0, X1, X2, X3; // AND gate의 출력 xor(X0, An, Bn); xor(Dn, X0, bon_1); and(X1, !An, Bn); and(X2, !An, bon_1); and(X3, Bn, bon_1); or(bon, X1, X2, X3); endmodule </pre>	<pre> // (e) 회로도 이용. // => 즉, 반감산기를 이용. xor(X1, An, Bn); xor(Dn, X1, bon_1); and(X2, !An, Bn), (X5, !X1, bon_1); or(bon, X2, X5); </pre>
<pre> assign Dn = An ^ Bn ^ bon_1; // 논리식 이용. assign bon = (!An & Bn) (!An & bon_1) (Bn & bon_1); </pre>	
<pre> // 위의 반감산기 H_SUBER_2를 파생하여 구현. (e) 회로도 이용. H_SUBER_2 H_U0(An,Bn,X1,X0); H_SUBER_2 H_U1(X1,bon_1,Dn,X2); or(bon, X0, X2); </pre>	


```

module f_suber_4(An, Bn, bon_1, Dn, bon);
    input An, Bn, bon_1 ;
    output Dn, bon;
    reg Dn, bon;
    always @(An or Bn or bon_1)
    begin
        if (An==0 && Bn==0 && bon_1==0) begin Dn=0; bon=0; end
        else if (An==0 && Bn==0 && bon_1==1) begin Dn=1; bon=1; end
        else if (An==0 && Bn==1 && bon_1==0) begin Dn=1; bon=1; end
        else if (An==0 && Bn==1 && bon_1==1) begin Dn=0; bon=1; end
        else if (An==1 && Bn==0 && bon_1==0) begin Dn=1; bon=0; end
        else if (An==1 && Bn==0 && bon_1==1) begin Dn=0; bon=0; end
        else if (An==1 && Bn==1 && bon_1==0) begin Dn=0; bon=0; end
        else if (An==1 && Bn==1 && bon_1==1) begin Dn=1; bon=1; end
    end
endmodule

module f_suber_5(An, Bn, bon_1, Dn, bon);
    input An, Bn, bon_1 ;
    output Dn, bon;
    reg Dn, bon;

    always@(An or Bn or bon_1)
        {bon, Dn}=An - Bn - bon_1;
endmodule

```

3) 4비트 전감산기

연결은 4비트 전가산기와 유사.

```

module suber_4(A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3, bin, bo3, D0, D1, D2, D3);
    input A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3, bin ;
    output bo3, D0, D1, D2, D3;
    wire bo0, bo1, bo2;

    f_suber U0 (A0, B0, bin, D0, bo0);
    f_suber U1 (A1, B1, bo0, D1, bo1);
    f_suber U2 (A2, B2, bo1, D2, bo2);
    f_suber U3 (A3, B3, bo2, D3, bo3);
endmodule

```

```


module suber_4_1(A, B, bin, D, bo3);
  input [3:0] A, B ;
  input bin;
  output [3:0] D;
  output bo3;
  wire [2:0] bo;

  f_suber_2 U0 (A[0], B[0], bin, D[0], bo[0]);
  f_suber_2 U1 (A[1], B[1], bo[0], D[1], bo[1]);
  f_suber_2 U2 (A[2], B[2], bo[1], D[2], bo[2]);
  f_suber_2 U3 (A[3], B[3], bo[2], D[3], bo3);
endmodule

```

1.4 가/감산기 회로

1) 반 가/감산기

 


```

module H_S_D(A, B, Ct, S_D, C_b);
  input A, B, Ct ;
  output S_D, C_b;

  xor(S_D, A, B);
  xor(X0, A, Ct);
  and(C_b, X0, B);
endmodule
// 논리식 이용.
assign S_D = A ^ B;
assign C_b = (A^Ct) & B;

```

2) 전 가/감산기

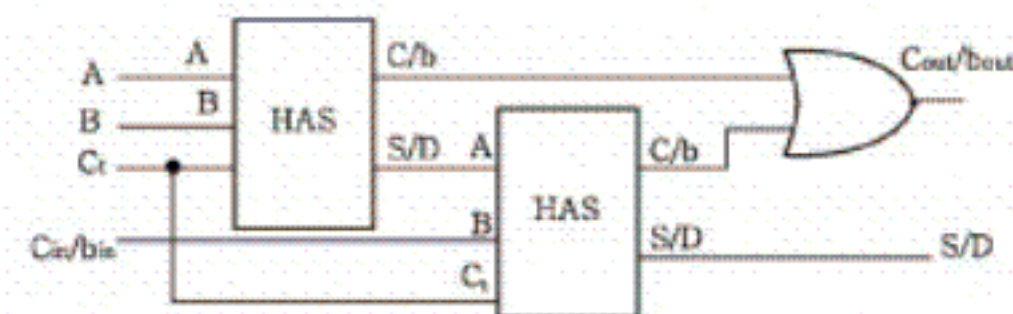


```

module F_S_D(A, B, Ct, C_bin, S_D, C_bout);
  input A, B, Ct, C_bin ;
  output S_D, C_bout;

  H_S_D U1(A, B, Ct, X1, X0);
  H_S_D U2(X1, C_bin, Ct, S_D, X2);
  or(C_bout, X0, X2);
endmodule

```

3) 3비트 전 가/감산기

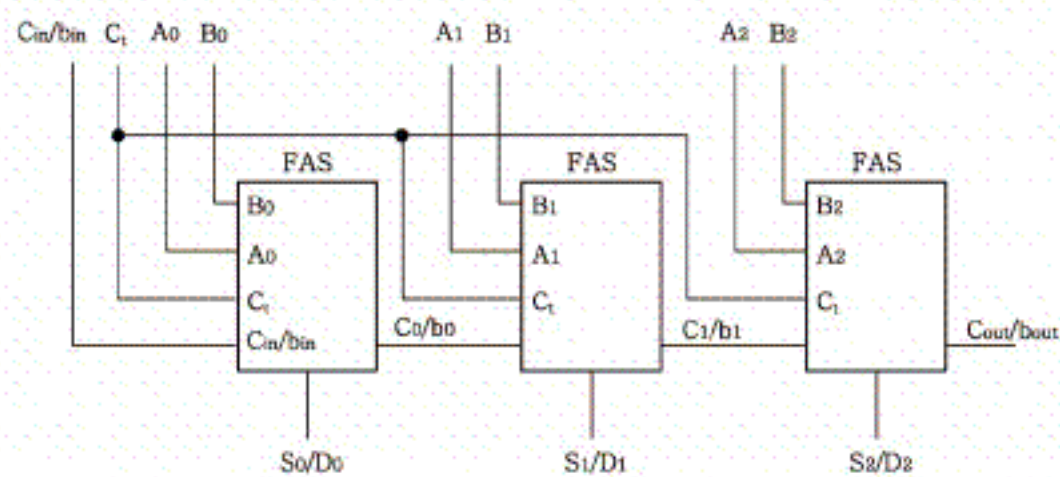

```

module S_D_3(A, B, Ct, C_bin, S_D, C_bout);
  input [2:0] A, B;
  input Ct, C_bin ;
  output [2:0] S_D ;
  output C_bout;

  F_S_D U0(A[0], B[0], Ct, C_bin, S_D[0], C_b0);
  F_S_D U1(A[1], B[1], Ct, C_b0, S_D[1], C_b1);
  F_S_D U2(A[2], B[2], Ct, C_b1, S_D[2], C_bout);
endmodule

```


1.5 BCD 가산기

이진병렬가산기출력 (Binary Sum)						BCD가산기출력 (BCD Sum)						십진수
C ₅	S ₄	S ₃	S ₂	S ₁		K ₅	Z ₄	Z ₃	Z ₂	Z ₁		
0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	1		0	0	0	0	1		1
0	0	0	1	0		0	0	0	1	0		2
0	0	0	1	1		0	0	0	1	1		3
0	0	1	0	0		0	0	1	0	0		4
0	0	1	0	1		0	0	1	0	1		5
0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		6
0	0	1	1	1		0	0	1	1	1		7
0	1	0	0	0		0	1	0	0	0		8
0	1	0	0	1		0	1	0	0	1		9
0	1	0	1	0		1	0	0	0	0		10
0	1	0	1	1		1	0	0	0	1		11
0	1	1	0	0		1	0	0	1	0		12
0	1	1	0	1		1	0	0	1	1		13
0	1	1	1	0		1	0	1	0	0		14
0	1	1	1	1		1	0	1	0	1		15
1	0	0	0	0		1	0	1	1	0		16
1	0	0	0	1		1	0	1	1	1		17
1	0	0	1	0		1	1	0	0	0		18
1	0	0	1	1		1	1	0	0	1		19

$$K_5 = C_5 + S_4 S_3 + S_4 S_2$$

if $K_5 = 1$ then +6

(e) 이진병렬가산기 출력을 BCD 코드로 변환

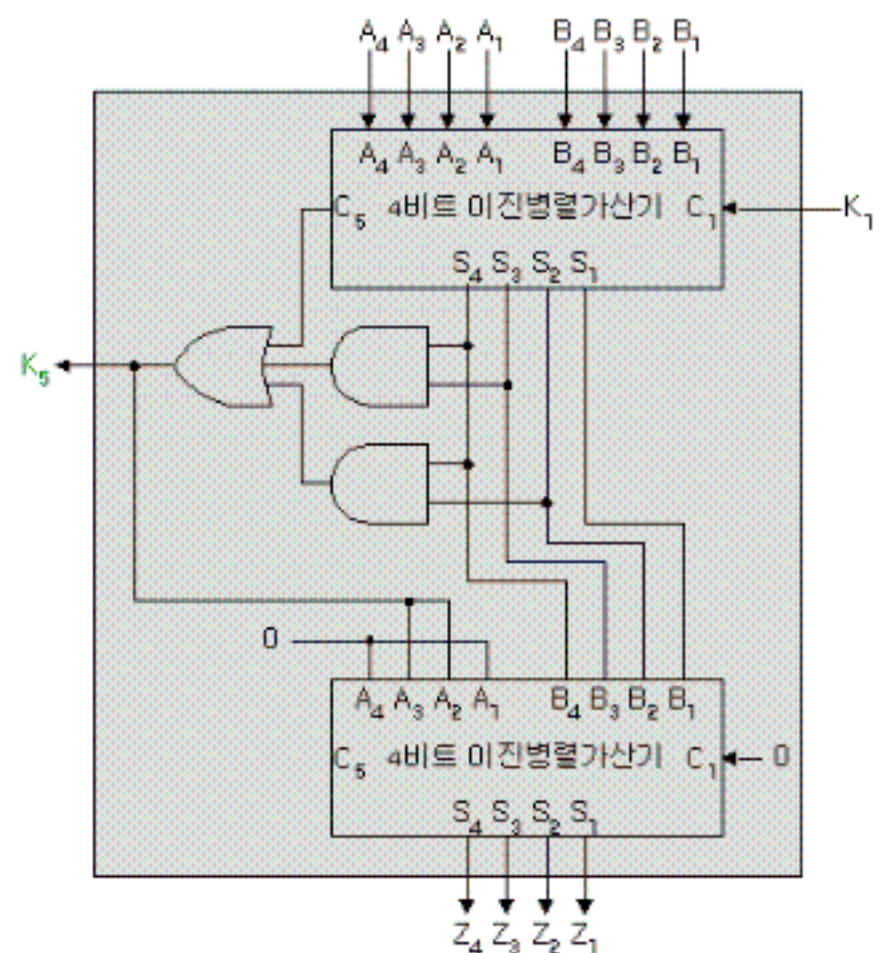

```
module BCD_ADDER_4(A, B, Cin, S, Cout);
```

```
input [3:0] A, B;
```

```
input Cin ;
```

```
output [3:0] S ;
```

```
output Cout;
```

```
reg [3:0] SUM, TMP;
```

```
ADDER_4_2 U0(A, B, Cin, SUM, X1);
```

```
and(X2, SUM[1], SUM[3]);
```

```
and(X3, SUM[2], SUM[3]);
```

```
or(Cout, X1, X2, X3);
```

```
ADDER_4_2 U1({1'b0, Cout, Cout, 1'b0}, SUM, 1'b0, S, X5);
```

endmodule

```

module BCD_ADDER_4_1(A, B, Cin, S, Cout);
    input [3:0] A, B;
    input Cin ;
    output [3:0] S ;
    output Cout;
    reg [3:0] S;
    reg Cout;
    reg [4:0] X;

    always@ (A or B or Cin)
    begin
        X=A+B+Cin;
        if((X<0) {Cout,S}=X;
        else {Cout,S}=X+6;
    end
endmodule

```